پروژهی پایانی درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال نیمسال دوم ۱۴۰۲–۱۴۰۱ زمان تحویل پروژه: دوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

استــاد درس: دکتــر عبدلــی تدریسیاران: معتمدیراد، رستمــی





طراحي سامانهي مديريت خانهي هوشمند

مقدمه

دنیای دیجیتال امروز خدماتی را برای مردم فراهم کرده که زندگی را آسان تر و ایمن تر ساخته است. امکاناتی که سیستمهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار میدهند علیرغم تعدد و تنوع، میتوانند روزانه زندگی فردی و جمعی را مدیریت کرده و از مشکلاتی که از بیدقتی ما انسانها نشأت میگیرد جلوگیری کنند. این سامانهها از هوشمندی نسبی برخوردار هستند. یکی از این امکانات، سامانه مدیریت خانه هوشمند است. خانههای هوشمند مانند سایر موارد مرتبط با تکنولوژی، به سرعت در حال توسعه و گسترش هستند. با ظهور اینترنت چیزها که هدف آن مرتبط کردن تمام دستگاهها با شبکه جهانی اینترنت است، خانههای هوشمند به عنوان یکی از اجزای مهم این تکنولوژی مطرح شده است.

با توجه به این که ما انسانها بیش از ۹۰ درصد زمان خود را در ساختمانها سپری می کنیم و همچنین بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی در بیشتر کشورها در ساختمانها مصرف می شود، در بیشتر جوامع توسعه یافته و در حال توسعه ساختمان هوشمند بسیار مورد توجه واقع شده است. ساختمان هوشمند با زیر شاخههایی نظیر خانه هوشمند، دفتر کار هوشمند، هتل هوشمند، بیمارستان هوشمند و ... شناخته می شود. در تمام این موارد، هدف اصلی از هوشمندسازی، پیاده سازی مواردی مانند روشنایی هوشمند، سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند، پرده و کرکره هوشمند، سیستم حفاظتی هوشمند، سیستم چندرسانه ای هوشمند و سایر موارد از این دست می باشد.

شرح کلی سامانه

پروژه ی پایانی درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال، طراحی یک سیستم مدیریت خانه ی هوشمند است که از کاربر، حسگرها و وسایل هوشمند داده های مختلفی را دریافت کرده و با تحلیل و بررسی آنها، وضعیت ابزارهای مختلف را مشخص می کند و یا هشدارهایی تولید می کند. هدف از این پروژه آشنایی دانشجویان با طراحی یک سامانه نهفته بی درنگ است. در این سامانه دمای اتاق، میزان روشنایی و رمز ورود به سامانه قابل پیکربندی است. مجموعهای از ورودی های فرضی مانند حسگر دما، احتراق و گاز منواکسید کربن وجود دارد که داده ی ورودی را به سامانه ی پردازش و کنترل ارسال می کند و هشدار مناسبی داده می شود. با توجه به دمای ورودی از حسگر و دمای تعیین شده، سامانه سرمایشی –گرمایشی روشن شده و برای مدتزمان مناسبی با شدت مناسبی روشن می گردد. با توجه به روز یا شب بودن و میزان روشنایی پیکربندی شده، میزان بسته یا باز بودن کرکره یا تعداد لامپ روشن مشخص می گردد. برای پیاده سازی پروژه پیشنهاد می شود دو فاز طراحی در نظر گرفته شود. در فاز اول مدارهای مورد نیاز برای بخشهای مختلف به طور مستقل طراحی شود. سپس، در فاز نهایی با توجه به کارکرد سامانه، بخشهای طراحی شده در فاز اول با یکدیگر ترکیب شده و یک ماشین حالت جهت کنترل توام آنها و ایجاد هشدار یا پیکربندی وسایل طراحی گردد.

¹ Smart Home Management System

² Internet of Things



فاز اول (طراحی واحدهای پردازشی)

در فاز اول پروژه، بخش پردازشیِ امکاناتی که در سامانهی خانهی هوشمند وجود دارد طراحی می شود. در این فاز، بخشهای مختلف به صورت مستقل از هم طراحی می شوند. این بخش از پروژه از α بخش (α بخش اجباری و α بخش اختیاری) جهت راهاندازی حسگرها و ماژولها تشکیل شده است.

ماژول ۱: حسگر دما (تبدیل ولتاژ به دما)


فرض کنید در خانه ی هوشمند یک ماژول دماسنج وجود دارد. ارتباط با دماسنج از طریق مبدل آنالوگ به دیجیتال انجام می گیرد. در این سامانه ابتدا دمای محیط به وسیله ی دماسنج دیجیتالی به مقدار ولتاژ مناسب تبدیل می شود. سپس ولتاژ که یک کمیت پیوسته و آنالوگ است، با استفاده مبدل آنالوگ به دیجیتال به داده ی دیجیتال تبدیل می شود. داده ی به دست آمده یک داده ی خام بوده و لزوماً برابر با مقدار دمای محیط نیست و باید به داده ی مناسبی تبدیل شود.

از رابطهی ۱ جهت تبدیل دادهی خام (خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال) به دادهی مورد انتظار (دمای محیط) استفاده میشود.

$$temp_c = base + \left| \frac{(ref^2 \times adc_data)}{64} \right|$$
 ۱ رابطهی

- ullet خروجی $temp_c$ دمای محیط برحسب سلسیوس است و عددی au بیتی با نمایش مکمل au است.
- ullet ورودی ref ولتاژ کاری ماژول است که توسط سیستم تعیین میشود و عددی λ بیتی در مبنای مکمل γ است.
- ورودی base ضریب محیطی برای حسگر است که توسط کارخانه تنظیم میشود و ۳۲ بیتی در مبنای مکمل ۲ است.
 - ورودی adc_data خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال است و عددی ۱۶ بیتی با نمایش مقدار -علامت است.

شکل ۱ نحوهی پیادهسازی این عملیات را نشان می دهد.

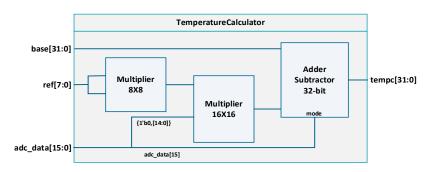

شکل ۱: سامانه حسگر دما

ماژول ۲: حسگر گاز و دود (تشخیصدهندهی دنباله بیتی)

مدار تشخیص گاز و دود دارای یک ورودی تک بیتی (din) و یک کلاک (clk) است و با توجه به دنبالهی بیتی مشاهده شده، یک خروجی سه بیتی (gas_mode) تولید می کند که هر بیت در صورتی برابر یک می شود که غلظت گاز مربوطه از حد آستانه بیشتر باشد. جدول ۱ دنبالهی بیتی مورد نظر برای غلظت غیرمجاز هر گاز را نشان می دهد. بدیهی است که ممکن است چند گاز مختلف به صورت همزمان از حد آستانه بیشتر باشند. جهت طراحی از هر نوع ماشین حالتی می توان استفاده کرد. ابتدا ماشین حالت مدار را رسم نموده و سیس کد VHDL متناظر آن را توصیف نمایید.

جدول ۱: دنبالهی بیتی و خروجی متناظر

نوع گاز	خروجى	دنبالهي بيتي مربوطه
متان	001	1011101010
کربن مونو اکسید	010	101010010011
کربن دی اکسید	100	100100100

پروژهی پایانی درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال نیمسال دوم ۱۴۰۲–۱۴۰۱


استــاد درس: دکتــر عبدلــی تدریسیاران: معتمدیراد، رستمــی

نیمسال دوم ۱۲۰۱–۱۲۰۱ زمان تحویل پروژه: دوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲




ماژول ۳: سامانه سرمایش و گرمایشی (تولید پالس عرض)

سامانه ی سرمایشی و گرمایشی در دو بخش پیکربندی می شود. در جه ی تولید گرما یا سرما به وسیله ی یک عدد Λ بیتی (chs_mode = 0) مشخص می شود. اگر تعداد بیتهای یک در این عدد Λ بیتی عددی زوج باشد بخش کولر (chs_mode = 1) و در صورتی که عددی فرد باشد بخش گرم کننده (chs_power) روشن می شود. تعداد یکها نیز قدرت آن (chs_power) را مشخص می کند . به عنوان مثال اگر ورودی عدد 00101001 باشد، بخش تولید کننده گرما با قدرت Π روشن می شود. شکل Π نحوه ی پیاده سازی این عملیات را نشان می دهد.

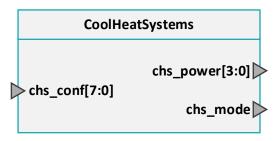

شکل ۲: سیستم تولیدکننده سرما و گرما

در بخش مشخص کردن سرعت فن سامانه از چرخهی کار استفاده می شود. در این سیستم جهت ایجاد سرعتهای مختلف، در خروجی مدار به طور متناوب اعداد یک یا صفر ارسال می شوند، به این صورت که برای یک بازه ی مشخص (تعداد کلاک مشخص) تعدادی یک ارسال کرده و در مابقی بازه به طور مکرر صفر ارسال می کند. تعداد یکهای ارسالی به صورت درصد بیان شده و چرخه ی کار 0.00 کار (Duty-Cycle) نامیده می شود. به عنوان مثال، اگر طول دوره تناوب برابر 0.00 باشد 0.00 کلاک) آنگاه چرخهی کار 0.00 درصد به این معناست که در 0.00 کلاک اول عدد یک به خروجی فرستاده شود و در 0.00 کلاک بعدی عدد صفر ارسال شود. در 0.00 درصد در 0.00 نیز به این معناست که در 0.00 کلاک اول عدد یک به خروجی فرستاده شود و در 0.00 کلاک بعدی عدد صفر ارسال شود. ورودی این بخش یک عدد 0.00 بیتی با نام speed است که 0.00 مشخص کننده ی چرخه ی کار است. خروجی نیز تک بیتی (pwd_data) است. شکل 0.00 نمونه ی دو بیتی از این سیستم را نشان می دهد.

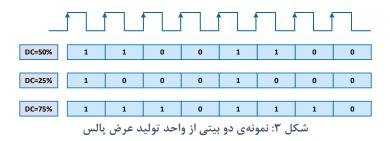

ماژول ۴: سامانه روشنایی (مدیریت چراغ و کرکره) (اختیاری)

در این سامانه با توجه به ساعات شبانه روز روشنایی خانه پیکربندی می شود. در هنگام شب برای روشن کردن اتاق ها از چراغ و در هنگام روز از نور آفتاب (با باز کردن مقداری از کرکره) استفاده می شود. در جدول ۲ تعداد لامپهای روشن و میزان باز بودن کرکره با یک عدد چهار بیتی (خروجی wshade) مشخص می گردد. تعداد لامپها ۱۶ عدد است که توسط یک عدد چهار بیتی (user_light) تعداد لامپ های روشن مشخص می شود. این داده ی چهار بیتی به یک دیکدر ۴ به ۱۶ خاص منظوره داده می شود تا روشن یا خاموش بودن هر لامپ را مشخص کند. در این دیکدر، داده های خروجی مینترمهایی که از عدد ورودی کوچکتر هستند یک و مابقی مینترمها صفر می شود. به عنوان مثال، اگر ورودی (تعداد لامپهای روشن) برابر ۶ باشد، خروجی های ۱۶ بالی ۵ برابر یک و خروجی های ۶ الی ۱۵ برابر صفر می شود. برای هر بازه ی ساعتی یک کد چهار بیتی با نام باشد، خروجی های ۱۵ الی ۵ برابر یک و خروجی های ۶ الی ۱۵ برابر صفر می شود. برای هر بازه ی مدار کلی را مشخص می کند. (tcode)

پروژهی پایانی درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال


نیمسال دوم ۱۴۰۲–۱۴۰۱ زمان تحویل پروژه: دوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

استـاد درس: دکتــر عبدلــی تدریسیاران: معتمدیراد، رستمــی



جدول ۲: تعداد لامپهای روشن و میزان باز بودن کر کره				
بازەي ساعتى	کد	درصد باز بودن کرکره	تعداد لامپهای روشن	
۲:۰۰ الی ۱۱:۰۰	0001	Ζ1	•	
۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰	0010	%γ۵	•	
۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰	0100		نسبت مساحت به محيط اتاق*	
۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰	1000	% .		
بقیه موارد	0000	% .	•	


^{*} اتاقها مربعی شکل هستند و طول اتاق با یک عدد چهار بیتی (length) مشخص میشود.

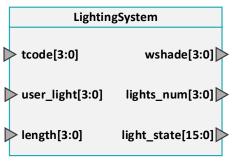


شکل ۴: نمونهی دو بیتی از واحد تولید عرض پالس

ماژول ۵: رقص نور اتاق کودک (اختیاری)

برای اتاق کودک یک چراغنما قرار داده شده است که به طور تصادفی رنگهای متفاوتی را نشان می دهد. جهت روشن کردن تصادفی چراغها از واحد CRC^3 استفاده شده است. شکل Δ ساختار داخلی این سیستم را نشان می دهد. ابتدا یک عدد در ثباتها از طریق تنظیمات کاربر قرار داده می شود. سپس در هر کلاک یک داده Δ بیتی جدید تولید می شود. عملیات Δ معادل Δ است.

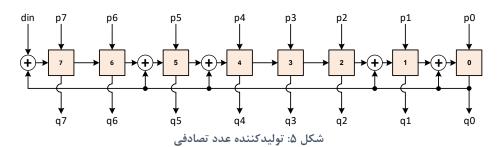

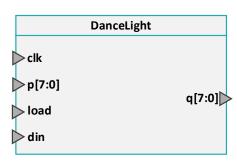

شكل ۶: شماتيك توليدكننده عدد تصادفي

-

³ Cyclic Redundancy Check

پروژهی پایانی درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال نیمسال دوم ۱۴۰۲–۱۴۰۱

استــاد درس: دکتــر عبدلــی تدریسیاران: معتمدیراد، رستمــی

زمان تحویل پروژه: دوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲



فاز دوم: پیکربندی و واحد کنترل

در فاز دوم (نهایی پروژه) یک واحد حافظه جهت ذخیرهی دادههای پیکربندی توسط کاربر طراحی میشود. در این بخش یک واحد کنترل جهت بررسی درستی رمز عبور نیز قرار داده میشود.

ماژول ۶: واحد حافظه

یک ثبات عریض است که هر بخش از آن مربوط به تنظیمات یک ماژول است. جدول ۳ جزئیات آن را نشان میدهد.

جدول ۳: تعداد لامپهای روشن و میزان باز بودن کرکره

شماره بیتها	ماژول	نام ورودی در ماژول	شرح	
mem [7:0]	١	ref	ولتاژ کاری حسگر دما	
mem [15:8]	٣	chs_conf	چرخهی کا _ر سامانه سرعت فن	
mem [19:16]	۴	user_light		
mem [23:20]	۴	length	طول یک ضلع اتاق مربعی	
mem [31:24]	۵	p	مقدار اولیه ثبات در مدار رقص نور	
mem [32]	۵	din	مقدار داده در مدار رقص نور	
mem [34:33]	γ	userpass	رمز ورود سیستم	

در نظر داشته باشید که در یک حافظه باید کل دادهی ورودی همزمان عوض شود. لذا باید روشی در نظر بگیرید که فقط بخش مورد نظر را تغییر دهید.

ماژول ۷: واحد پیکربندی و رمز عبور

در این واحد ابتدا رمز عبور بررسی میشود و در صورت درستی آن، محتوای حافظه تغییر داده میشود.

سامانه در ابتدا در حالت «بیکار» قرار دارد (حالت A). کاربر باید ابتدا با فعال کردن ورودی request، سامانه را وارد حالت «فعال» نماید (حالت B). سپس سامانه منتظر میماند تا کاربر رمز عبور دو بیتی را وارد کرده و دکمه تأیید (confirm) را فشار دهد. درصورتی که رمز عبور درست باشد، سامانه وارد حالت «درخواست» میشود (حالت C) و درغیر اینصورت، سامانه به حالت «تله» (حالت E) میرود.

اگر سامانه وارد حالت «درخواست» شود، منتظر میماند تا کاربر یک داده ۳۵ بیتی را وارد نموده و دکمهی confirm را انتخاب کند تا در لبهی فعال ساعت بعدی، سامانه اطلاعات را در ثباتهای مربوطه ذخیره کند (حالت D). در تمام این مراحل اگر کاربر ورودی request را صفر کند، سامانه بلافاصله به حالت «بیکار» میرود.

آزمون محک

برای بررسی درستی عملکرد هر یک از مدارها یک فایل محیط آزمون^۴ طراحی کنید. سامانه دارای یک کلاک بوده و برای همهی مدارهای ترتیبی یکسان است.

نحوهی انجام و تحویل پروژه

کدها باید سنتزپذیر باشند و در نرمافزار Xilinx ISE Design Suite خطا (Error) نداشته باشید ولی برای برخی از ماژولها هشدار (Warning) قابل قبول است.

1

⁴ Testbench File

پروژهی پایانی درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال

استـاد درس: دکتــر عبدلــی تدریسیاران: معتمدیراد، رستمــی

نیمسال دوم ۱۴۰۲–۱۴۰۱ زمان تحویل پروژه: دوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲



ارزیابی پروژه

ارزیابی از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

- بخش اول ارزیابی از طریق شبیه سازی طرح است.
- بخش دوم ارزیابی از طریق سنتزپذیر بودن کد است که در ارائه حضوری (یا مجازی) بررسی خواهد شد.
- بخش سوم ارزیابی از طریق پرسش شفاهی حضوری (یا مجازی) است که هنگام تحویل پروژه باید به آنها پاسخ دهید. هر یک از اعضای گروه باید به طور مستقل بر کلیه مدارهای طراحی شده تسلط کامل داشته باشند و برای ماژولهایی که به طراحی نیاز دارند، مانند رسم جدول کارنو، رسم ماشین حالت و ... باید بر برروی کاغذ رسم نموده و هنگام ارائهی پروژه تحویل دهند.
- یک گزارش یک الی دو صفحهای از طراحی خود آماده کنید و موارد مورد نیاز را در آن بنویسید. نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی هر یک از اعضای گروه را در صفحه اول آن بنویسید.
 - ماژولهای ۴ و ۵ اختیاری است که هر کدام ۲۰ درصد نمره اضافی دارد.
- ماژولها باید سنتزپذیر باشند. اگر مداری سنتزپذیر نباشد ولی کارکرد درستی داشته باشد ۵۰ درصد نمره آن لحاظ می شود.
- فازهای اختیاری هر کدام ۲۰ درصد نمره اضافی دارند. برای پروژه ۲/۵ نمره درنظر گرفته شده است و بخشهای اختیاری نیز ۱ نمره اضافی دارد.
- در طول ارائه شفاهی از ابزار و کدهای نوشته شده و مفاهیم طراحی سوالهایی پرسیده میشود. درصورتی که دانشجو به بخشی از کدهای نوشته شده یا ابزار تسلط کافی نداشته باشد، نمره صفر لحاظ خواهد شد.

ریز نمرات پروژه پایانی

نمره (درصد)	اجزاى مدار تركيبي سامانه مديريت خانه هوشمند		
10	پیادهسازی مدار ضربکننده ۸ بیتی	A t al	
	پیادهسازی مدار ضربکننده ۱۶ بیتی	ماژول ۱ (حسگر دما)	
	پیادهسازی مدار جمع کننده-تفریق کننده ۳۲ بیتی	(600)	
10	پیادهسازی تشخیصدهندهها به طور مستقل	ماژول ۲ (حسگر گاز و دود)	
	پیادەسازی تشخیصدهندهها همپوشان		
16	کارکرد درست مدار داخلی	ماژول ۳ (سامانه سرمایش و گرمایشی)	
	کار کرد درست برای وظیفه کار متفاوت		
(٢٠)	پیادهسازی بخش دیکدر	ماژول ۴ (فاز اختیاری: سامانه روشنایی)	
	پیادهسازی براساس جدول مربوطه		
	کارکرد درست سیستم به طور جامع		
(٢٠)	پیادهسازی مدار داخلی	ماژول ۵ (فاز اختیاری: رقص نور)	
	پیادهسازی تولیدکننده عدد تصادفی		
10	كاركرد درست حافظه	ماژول ۶	
	نوشتن و خواندن محتوای درست	(واحد حافظه)	
۲۰	پیادهسازی ماشین حالت	V t. 4.	
	بررسی درستی رمز عبور به با استفاده از مقایسه کننده	ماژول ۷ (واحد کنترلی)	
	ذخيره اطلاعات درست	رواحه مسرتي	
-	گزارش توابع و مدارهای طراحیشده	گزارش	
7.	پاسخ به پرسشهای شفاهی، تسلط به ابزار و کد نوشتهشده	تسلط و پرسش شفاهی	

پروژهی پایانی درس طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال نیمسال دوم ۱۴۰۲–۱۴۰۱ زمان تحویل پروژه: دوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

استـاد درس: دکتــر عبدلــی تدریسیاران: معتمدیراد، رستمــی



زمانبندی پروژه

تحویل پروژه به صورت حضوری روز دوشنبه مورخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

انجام پروژه به صورت انفرادی یا گروههای دو نفره خواهد بود.

زمانبندی تحویل هر گروه به صورت دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد.

گروههای خود (انفرادی یا گروهی) را تا روز سه شنبه مورخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ از طریق ایمیل به آدرس ایمیل زیر با موضوع VHDL-Group به تدریسیار اعلام نمائید. ایمیل ارسالی باید شامل نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی اعضای گروه باشد. فقط یکی از اعضای گروه اطلاعات خواسته شده را ارسال نماید.

motamediraad[AT]gmail[DOT]com

توجه داشته باشید که در صورت عدم تعیین گروه در موعد مقرر، پروژه تحویل گرفته نخواهد شد و نمره صفر لحاظ خواهد شد.